

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie R-L-C	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
1º	I (A)		
	FP		
	P (W)		
	Q (VAR)		
	S (VA)		
2º	I (A)		
	FP		
	P (W)		
	Q (VAR)		
	S (VA)		

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
3º	I (A)		

	FP			
	P (W)			
	Q (VAR)			
	S (VA)			
4°	I (A)			
	FP			
	P (W)			
	Q (VAR)			
	S (VA)			
5°	R (Ω)			
	L (H)			
	P (W)			
	Q (VAR)			
	S (VA)			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
6°	R (Ω)			
	L (H)			
	FP			
	Q (VAR)			
	S (VA)			

