

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie R-L-C	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
1º	Q_c (VAR)		
	C (μ F)		
	I_c (A)		
	$I_{\cos \varphi}$ (A)		
	$I_{\cos \varphi}$ (A)		
2º	Q_c (VAR)		
	C (μ F)		
	I_c (A)		
	$I_{\cos \varphi}$ (A)		
	$I_{\cos \varphi}$ (A)		

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
3º	Q_c (VAR)		

	C (μF)			
	I_C (A)			
	I_{cos φ} (A)			
	I_{cos φ'} (A)			
4°	Q_C (VAR)			
	C (μF)			
	I_C (A)			
	I_{cos φ} (A)			
	I_{cos φ'} (A)			
5°	Q_C (VAR)			
	C (μF)			
	I_C (A)			
	I_{cos φ} (A)			
	I_{cos φ'} (A)			