

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie R-L-C en C.A.	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5	Z		
	I		
	φ		
	U_R		
	U_L		
	P		
	Q		
	FP		

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
13.6	I			
	U_R			

	U _C			
	P			
	Q			
	S			
	FP			
13.7	I			
	U _R			
	U _C			
	U _L			
	P			
	Q			
	S			
	FP			
13.8				
13.9	Características bateria condensadores			
	I (antes)			
	I (después)			
13.10				
13.11				

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
13.12	I			
	U	K1		
		K2		
	FP			
	P			
	CAPACIDAD			
13.13				

13.14			
--------------	--	--	--