

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Sistemas trifásicos	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
15.1				
15.2				
15.3				
15.4				
15.5				
15.6				
15.7	a) Transformador	P		
		I_P		
		I_S		
	b) Transformador	P		
		I_P		
		I_S		
15.8				
15.9	P			
	I_F			
	I_L			
15.10	P			
	I_F			
	I_L			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
15.11	I_L			
	I_F			
	Q			

		S		
		R		
		L		
15.12		I_F		
		I_L		
		P		
		Cos φ		
15.13		c		
		Q		
		S		
15.14		I_L		
		I_N		
		Q_C		
15.15	a)	Cos φ		
		I_L		
		Q_C (C y U)		
		%		
15.16		P_T		
		Q_T		
		S_T		
		Cos φ_T		
		I_L		

PREGUNTA Nº		RESPUESTA			
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION	
15.17	a)	A₁			
		A₂			
		A₃			
		A₄			
		A₅			
		A₆			
		V₁			
		V₂			
		W			

	b)	Q			
		U			
		C			
	c)	A ₁			
		A ₂			
		A ₇			
15.18		S			
15.19		U%			
		P _{pl}			
		Cos φ 0,95 pérdidas (W)			