

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie, paralelo y mixto	

Nombre y Apellido del alumno/a		Nota	

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
1.º	$I_1$ (A)			
	$I_2$ (A)			
	$I_3$ (A)			
	$P_1$ (W)			
	$P_2$ (W)			
	$P_3$ (W)			
	$R_T$ ( $\Omega$ )			
	$I_T$ (A)			
2.º	$I_2$ (A)			
	$I_3$ (A)			
	$P_1$ (W)			
	$P_2$ (W)			
	$P_3$ (W)			
	$R_T$ ( $\Omega$ )			
	$U_T$ (V)			
	$I_T$ (A)			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
3.º	$R_1$ ( $\Omega$ )			
	$R_3$ ( $\Omega$ )			

	$I_2$ (A)			
	$P_1$ (W)			
	$P_2$ (W)			
	$P_3$ (W)			
	$R_T$ ( $\Omega$ )			
	$U_T$ (V)			
4°	$R_2$ ( $\Omega$ )			
	$R_3$ ( $\Omega$ )			
	$I_1$ (A)			
	$I_3$ (A)			
	$P_1$ (W)			
	$P_2$ (W)			
	$R_T$ ( $\Omega$ )			
5°	$I_T$ (A)			
	$R_1$ ( $\Omega$ )			
	$R_2$ ( $\Omega$ )			
	$R_3$ ( $\Omega$ )			
	$I_1$ (A)			
	$P_1$ (W)			
	$P_2$ (W)			
	$P_3$ (W)			
$U_T$ (V)				