

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie, paralelo y mixto	

Nombre y Apellido del alumno/a		Nota	

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
1.º	I_1 (A)			
	I_2 (A)			
	I_3 (A)			
	P_1 (W)			
	P_2 (W)			
	P_3 (W)			
	R_T (Ω)			
	I_T (A)			
2.º	I_2 (A)			
	I_3 (A)			
	P_1 (W)			
	P_2 (W)			
	P_3 (W)			
	R_T (Ω)			
	U_T (V)			
	I_T (A)			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
3.º	R_1 (Ω)			
	R_3 (Ω)			

	I_2 (A)			
	P_1 (W)			
	P_2 (W)			
	P_3 (W)			
	R_T (Ω)			
	U_T (V)			
4°	R_2 (Ω)			
	R_3 (Ω)			
	I_1 (A)			
	I_3 (A)			
	P_1 (W)			
	P_2 (W)			
	R_T (Ω)			
5°	I_T (A)			
	R_1 (Ω)			
	R_2 (Ω)			
	R_3 (Ω)			
	I_1 (A)			
	P_1 (W)			
	P_2 (W)			
	P_3 (W)			
U_T (V)				