

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Circuitos serie, paralelo y mixto	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº			RESPUESTA		
			INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
6.24	R ₁	I			
		U			
		P			
	R ₂	I			
		U			
		P			
	R ₃	I			
		U			
		P			
	R ₄	I			
		U			
		P			

PREGUNTA Nº			RESPUESTA		
			INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
6.25	R ₁	I			
		U			
		P			

	R ₂	I			
		U			
		P			
	R ₃	I			
		U			
		P			
	R ₄	I			
		U			
		P			
	R ₅	I			
		U			
		P			
R ₆	I				
	U				
	P				
6.26	R ₁	I			
		U			
		P			
	R ₂	I			
		U			
		P			
	R ₃	I			
		U			
		P			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
6.27	R ₁	I		
		U		
		P		
	R ₂	I		
		U		
	R ₃	I		
	U			

	R ₄	P			
		I			
		U			
		P			