

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Resolución de circuitos con varias mallas	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
a)	2 $\Omega$ (izquierda vertical)			
	4 $\Omega$ (abajo horizontal)			
	3 $\Omega$ (centro vertical)			
	3 $\Omega$ (derecha vertical)			
b)	10 $\Omega$ (1º desde izquierda vertical)			
	4 $\Omega$ (2º desde izquierda vertical)			
	80 $\Omega$ (3º desde izquierda vertical)			
	20 $\Omega$ (4º desde izquierda vertical)			
	2 $\Omega$ (abajo horizontal)			

PREGUNTA Nº		RESPUESTA		
		INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
c) 7.13 I (A)	4 $\Omega$ (izquierda vertical)			

	<b>2 Ω (abajo izquierda horizontal)</b>			
	<b>3 Ω (centro vertical)</b>			
	<b>4 Ω (derecha vertical)</b>			
	<b>2 Ω (abajo derecha horizontal)</b>			