

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Resolución de circuitos con varias mallas	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
7.20	4 $\Omega$ (arriba izquierda horizontal)		
	2 $\Omega$ (arriba derecha horizontal)		
	3 $\Omega$ (centro vertical)		
	2 $\Omega$ (centro izquierda horizontal)		
	2 $\Omega$ (centro derecha horizontal)		
	3 $\Omega$ (abajo horizontal)		