

ELECTROTECNIA		
Módulo Formativo M.F	Unidad Formativo U.F	Fecha
COMPROBADOR	Resolución de circuitos con varias mallas	

Nombre y Apellido del alumno/a	Nota

PREGUNTA Nº	RESPUESTA		
	INDIVIDUAL	GRUPAL	CORRECCION
7.1	I ₁		
	I ₂		
	I ₃		
7.2			
7.3			
7.4			
7.5	R _{L1} =100Ω	I	
		U	
	R _{L2} =500Ω	I	
		U	
	R _{L3} =3KΩ	I	
		U	
7.6	I ₁		
	I ₂		
	I ₃		
	I ₄		
	I ₅		
	I ₆		